

Serientransistor

$U_A=f(I_L)$

UE=20V	UA	9,3867 V	9,38 V	9,35 V	9,28 V	9,22 V	9,09 V
	IL	19,87 mA	27,85 mA	41,71 mA	88,93 mA	168,70 mA	276,60 mA
	IZ	9,44 mA	9,43 mA	9,43 mA	9,43 mA	9,42 mA	9,43 mA
	RL	470 Ω	330 Ω	220 Ω	100 Ω	55 Ω	33 Ω
	P	0,19 W	0,26 W	0,39 W	0,83 W	1,56 W	2,51 W

$U_A=f(I_L)$

